

Université Côte D'Azur

Polytech Nice Sophia

Département I.S.E  
Spécialité Electronique

# Labs SystemC

Fabrice MULLER  
*Fabrice.Muller@univ-cotedazur.fr*

- 2020-2021-

# 1 - Modélisation d'une Mémoire

Définir une mémoire RAM synchrone dont les caractéristiques sont données ci-dessous :

- Une entrée horloge *clk* synchrone sur front descendant (type booléen)
- une entrée *enable* (type booléen)
- une entrée *rd\_we* (lecture :false / écriture :true) (type booléen),
- une entrée adresse *addr* de longueur générique ADDR\_SIZE (type `sc_uint< ADDR_SIZE>`)
- une entrée de donnée (*data\_in*) et une sortie de donnée (*data\_out*) de longueur générique WORD\_SIZE (type `sc_lv< WORD_SIZE>`)
- une profondeur générique (MEM\_SIZE)

Remarque : Les paramètres ADDR\_SIZE, WORD\_SIZE et MEM\_SIZE seront des paramètres « template » de la classe (ou module) RTL\_memory.

## Travail Demandé

- 1) Créer un projet « lab1-memory\_model » à partir du modèle de projet sur GitHub :

```
git clone https://github.com/fmuller-pns/systemc-vscode-project-template.git
```

- 2) Définir le schéma du module mémoire « RTL\_memory » avec ses E/S, process
- 3) Décrire dans un fichier « memory.h » le module complet (pas de .cpp à cause de la généricité)
- 4) Définir un module de test « test\_memory »
- 5) Ecrire le programme principal (fonction *sc\_main()*) qui trace les signaux *clk*, *en*, *rw*, *addr*, *data\_in* et *data\_out* dans un fichier au format VCD.
- 6) Simuler et vérifier le comportement de la mémoire avec GTKWave.

## 2 - Conception d'une Mini UART

### 2.1 Cahier des charges

L'objectif est de concevoir une UART simplifiée dont les caractéristiques sont les suivantes :

- Trame : 8 bits de données, pas de parité, 1 bit de stop
- Transmission à 9600 bauds (TxD)
- Réception à 9600 bauds (RxD)
- Une ligne d'interruption en réception (irqRX)
- Une ligne d'interruption en émission (irqTX)

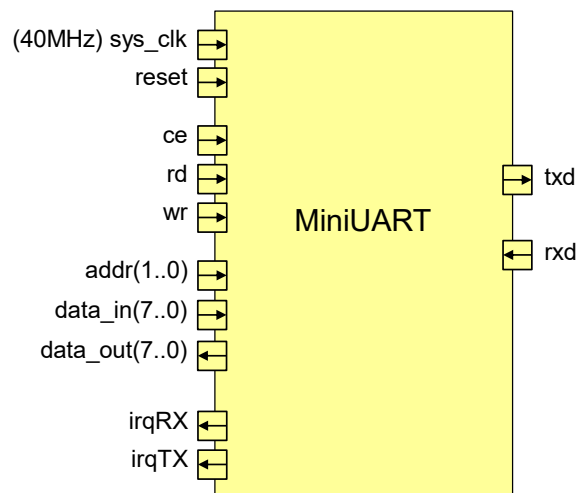


Figure 1 : Le composant minuart.

La figure ci-dessous illustre le protocole de transmission (txd). La ligne est au repos au niveau 1. Le début d'un transfert commence toujours par un bit de start à 0. Puis, le transfert de chacun des 8 bits s'effectue du bit de poids faible jusqu'au bit de poids fort. La transmission se termine par un bit de stop à 1. La cadence de transmission est de 9600Hz, soit environ 104µs par bit.

### Exemple de transmission de la valeur \$69 (01101001 en binaire)

 


Figure 2 : le protocole RS232.

## 2.2 Conception de la mini UART

Nous proposons de concevoir la mini UART comme le présente la figure ci-dessous.

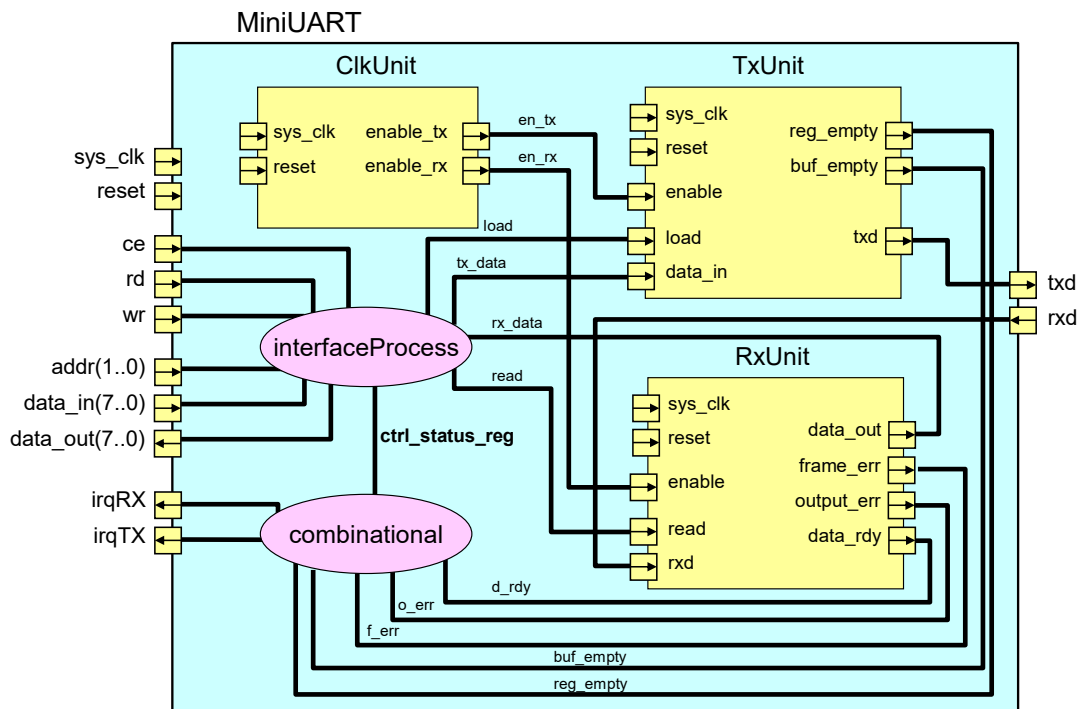


Figure 3 : Raffinement de la MiniUart.

### 2.2.1 Module ClkUnit

Ce module génère un signal `en_tx` (enable tx) à une fréquence de 9600 Hz. La précision sera de  $\pm 5\text{Hz}$ . Le rapport cyclique sera de  $9600\text{Hz}/40\text{MHz}$ , soit 1 période de `sys_clk` (1/40MHz). 25 ns

Le module génère également un signal `en_rx` (enable rx) à une fréquence de 16 fois 9600Hz, soit 153600Hz. La précision sera de  $\pm 2\text{KHz}$ . Le rapport cyclique sera de  $153600\text{Hz}/40\text{MHz}$ , soit 1 période de `sys_clk` (1/40MHz).

### 2.2.2 Module TxUnit

Ce module convertit une donnée parallèle en donnée série transmise sur la ligne `TxD` à 9600 bauds (cf. Figure 2). Le process du module se déclenche sur « `sys_clk` ». Le module comporte 2 principaux registres :

- Un registre « `reg` » qui permet de sérialiser la donnée (conversion parallèle/série). Une sortie « `reg_empty` » donne l'état de ce registre (true/false).
- Un registre tampon noté « `buf` » qui contient la prochaine donnée à sérialiser. De même, une sortie « `buf_empty` » donne l'état du registre (true/false).

L'entrée « `enable` » de période 9600Hz permet d'activer la sérialisation toute les 104µs environ.

L'entrée « `load` » à 1 signifie qu'une donnée est présente sur l'entrée « `data_in` » et qu'il faut la charger dans le registre tampon « `buf` », sans oublier de mettre la sortie « `buf_empty` » à false. Attention, le chargement du registre « `reg` » ne peut se faire pendant la transaction `load`. Il faut attendre que l'entrée « `load` » soit revenu à 0 pour mettre à jour le registre « `reg` ». Par contre,

l'écriture sur le registre « buf » est effectuée à chaque front montant de sys\_clk lorsque load=1. En effet, le signal **load peut durer seulement une période d'horloge de sys\_clk**.

### 2.2.3 Module RxUnit

Ce module réceptionne une trame série. La ligne série (RxD) est échantillonnée à 16 fois la fréquence de transmission. L'information est prélevée au 8<sup>ème</sup> échantillon, c'est-à-dire au milieu de chaque bit. La figure suivante illustre le principe de capture.

 


Figure 4 : Principe de capture du bit en réception.

Lors de la réception du bit de stop, différents signaux sont mis à jour :

- Le signal **data\_rdy** (data ready in buffer) est mis à false dès la lecture dans le registre « data\_out » (signal read).
- Le signal **frame\_err** égale à true si le bit de stop détecté est égale à 0 sinon frame\_err = false. Le signal data\_rdy reste à faux.
- Le signal **output\_err** égale à true si le signal data\_rdy est déjà positionné vrai. Cela signifie que la donnée précédente n'a pas encore été lue et qu'elle a été écrasée.

Notons que

- les signaux frame\_err, output\_err et data\_rdy sont mis à false lors d'un accès en lecture, c'est-à-dire le signal read à 1.
- le module comporte au moins un registre « shift\_reg » qui convertit la donnée en parallèle. Lors du stop, le registre « shift\_reg » est transféré dans le registre « data\_out » qui est accessible à partir de la sortie « data\_out ».

### 2.2.4 Les processus du module MiniUART

Ce module renferme un registre « ctrl\_status\_reg » qui permet de connaître l'état de l'UART. Le format de ce registre est le suivant :

7	6	5	4	3	2	1	0
-	-	-	-	-	empty	frameErr	OutputErr

#### Process « interfaceProcess »

Le process « interfaceProcess » permet de gérer les signaux **load**, **tx\_data**, **rx\_data** et **read**. Les signaux sont spécifiés à l'aide de table de vérité.

Les signaux ce, wr et rd seront du type std\_logic alors que addr, data\_in et data\_out sera du type sc\_lv<...>.

La table de vérité des signaux load et tx\_data :

ce	wr	addr(1..0)	load	tx_data
0	X	XX	0	0...0
1	0	XX	0	0...0

1	1	00	1	data_in
1	1	X1 ou 1X	0	0...0

La table de vérité des signaux read et data\_out :

ce	rd	addr(1..0)	read	data_out
0	X	XX	0	Z...Z
1	0	XX	0	Z...Z
1	1	00	1	rx_data
1	1	01	0	ctrl_status_reg
1	1	1X	0	Z...Z

### Process « combinationalProcess »

Le process « combinationalProcess » génère les interruptions en émission/réception ainsi que la mise à jour la concaténation de signaux pour former le « ctrl\_status\_reg »

L'**interruption en émission (irqTX)** est true lorsque le signal « buf\_empty » est vrai et que le signal « reg\_empty » est faux.

L'**interruption en réception (irqRX)** est true lorsque le signal « d\_rdy » est à true, c'est-à-dire qu'une donnée est présente dans le buffer du module TxUnit. Le signal « irqRX » est à false autrement.

Le registre « ctrl\_status\_reg » est juste une concaténation des signaux buf\_empty, f\_err et o\_err.

## 2.3 Travail demandé

Tout d'abord, créer un projet « lab2\_minuart » à partir du modèle de projet sur GitHub :

`git clone https://github.com/fmuller-pns/systemc-vscode-project-template.git`

### 2.3.1 Le module ClkUnit

- Ecrire le module ClkUnit (*clk\_unit.h* et *clk\_unit.cpp*). Le fichier *clk\_unit.h* est à compléter.
- Pour tester ce module, compléter le fichier *test\_clk\_unit.cpp* qui sera appelé depuis la fonction *sc\_main()* du fichier *main.c*. Dans ce fichier *main.c*, nous avons
  - Un appel au fichier header contient toutes les méthodes de tests qui seront écrits (*benches.h*).
  - Les constantes sous forme de macro qui vont permettre au fur et à mesure les scénarios.

### 2.3.2 Le module TxUnit

- Ecrire le module TxUnit (*tx\_unit.h* et *tx\_unit.cpp*)
- Compléter le fichier *test\_tx\_unit.cpp*.

### 2.3.3 Le module RxUnit

- Ecrire le module RxUnit (*rx\_unit.h* et *rx\_unit.cpp*)
- Copier le fichier *test\_tx\_unit.cpp* et l'appeler *test\_rx\_unit.cpp*.
- Compléter le fichier *test\_rx\_unit.cpp* et en y ajoutant l'instance RxUnit et les connexions nécessaires. Un signal txd\_rxd permettra de connecter la sortie txd à l'entrée rxd.

### 2.3.4 Le module MiniUart

- Ecrire le module qui est composé de 3 instances et 2 processus (SC\_METHOD) en complétant le fichier *mini\_uart.h* et en créant le fichier *mini\_uart.cpp*.
- Pour tester la minuart, nous allons tout d'abord écrire un module Testbench (fichiers *testbench.h* et *testbench.cpp* qui seront à compléter). Le test proposé est d'envoyer un message sous interruption et de le réceptionner sous interruption. La figure ci-dessous illustre le principe de test.

Explication des étapes (cf. Figure 5) :

1. Le process « main » écrit le premier caractère du message.
2. Le caractère est transmis (L'interruption *irqTX* peut être déclenchée)
3. Le caractère est reçu.
4. L'interruption *irqTX* est déclenchée et la routine d'interruption *isr\_tx()* écrit le caractère suivant.
5. L'interruption *irqRX* est aussi déclenchée.
6. La routine d'interruption *isr\_rx()* lit le caractère et l'affiche.

 


Figure 5 : Scénario complet de test.

- Comprendre et compléter le code dans le module Testbench en utilisant les 3 méthodes d'aides (Helper Functions).
  - *resetTest()* : active le signal reset pendant 20 cycles horloges
  - *write()* : écriture d'un octet sur le bus
  - *read()* : lecture d'un octet sur le bus
- Ecrire les processus (au choix SC\_THREAD ou SC\_METHOD ?) du module Testbench.
  - Utilisez *sc\_signal\_resolved* (1 bit) et *sc\_signal\_rv<N>* (N bits) pour relier le Testbench et la MiniUart.
- Ecrire la méthode *test\_miniuart()* (fichier *test\_mini\_uart.cpp* à compléter) qui sera appelée à partir du *sc\_main()*.
- Tester en simulation. Problème ?

Au démarrage, le process *main()* écrit une valeur dans le buffer. Cependant, une interruption est déclenchée en même temps que l'écriture du *main* et une seconde écriture réalisée par le process *isr\_tx()* est faite en parallèle. Cela engendre un conflit !

Comme solution, utiliser un mutex (`sc_mutex`) qui permet d'obtenir une seule exécution de lecture/écriture à la fois.



## 3 - Canal Primitif (Primitive Channel)

### 3.1 Présentation

Nous voulons réaliser un bus de niveau transactionnel entre un maître (**Master**) et un esclave (**Slave**). Pour cela, nous allons définir un canal primitif. Ce type de canal permet de connecter des modules entre eux et de fournir un ensemble de services pour communiquer.

 


Figure 6 : Présentation du bus TLM.

### 3.2 Les interfaces

L'interface est la partie visible du canal qui fournit des fonctions ou méthodes qui peuvent être différentes du côté maître et du côté esclave. Les méthodes, côté maître, (*tlm\_master\_bus\_if*) sont :

- Service 1 : Lecture d'une donnée à une adresse,  
`int readToSlave(unsigned int addr_)`
- Service 2 : Ecriture d'une donnée à une adresse,  
`void writeToSlave(unsigned int addr_, int data_)`
- Service 3 : 2 lignes d'interruptions (int0 et int1)  
`const sc_event& irq0Event() const`  
`const sc_event& irq1Event() const`

Du côté esclave (*tlm\_slave\_bus\_if*), nous avons besoin des services suivants :

- Service 1 & 2 : Un événement qui permet d'être prévenu d'une lecture ou d'une écriture  
`const sc_event& rwEvent() const`
- Service 1 & 2 : Des fonctions qui permettent de récupérer le type d'accès (lecture ou écriture), l'adresse  
`const bool isRead() const`  
`const unsigned int getAddress() const`  
`const int getData() const`
- Service 1 : Une fonction qui permet de s'acquitter et d'envoyer la donnée au maître dans le cas d'une lecture.  
`void sendDataToMaster(int data_)`
- Service 2 : Une fonction qui permet de s'acquitter au maître dans le cas d'une écriture.  
`void sendAckToMaster()`
- Service 3 : Récupérer la donnée dans le cas d'une écriture par le maître  
`const int getData() const`
- Service 4 : Deux fonctions qui envoient respectivement l'interruption int0 et int1  
`void irq0Notify()`  
`void irq1Notify()`

### Travail demandé

Les services sont décrits dans le fichier `services.txt`.

- 1) Ecrire l'interface `tlm_master_bus_if` (fichier `tlm_master_bus_if.h`)
- 2) Ecrire l'interface `tlm_slave_bus_if` (fichier `tlm_slave_bus_if.h`)

## 3.3 L'implémentation de la communication primitive `tlm_bus`

La lecture et l'écriture utilise un événement `rwToSlaveEv` (renvoyé par la méthode `rwEvent()`) pour prévenir l'esclave qu'une demande d'accès en lecture ou écriture est en cours. Le bus ne peut effectuer qu'un seul accès à la fois.

L'esclave est prévenu qu'un accès en `lecture/écriture` a lieu grâce à un événement (`rwToSlaveEv`). Lors de la réception de cet événement, 2 cas peuvent se produire :

- C'est une `écriture`. La méthode `isRead()` renvoi `false`. Des méthodes permettent de récupérer l'adresse (`getAddress()`) et la donnée (`getData()`). L'esclave retourne un accusé de réception pour s'acquitter de l'écriture en utilisant la méthode `sendAckToMaster()`.
- C'est une `lecture`. La méthode `isRead()` renvoi `true`. Seule la méthode de `récupération de l'adresse` est utile. L'esclave ira chercher la donnée correspondant à l'adresse et enverra la donnée en utilisant le méthode `sendDataToMaster()`.

De plus, l'esclave peut envoyer à travers le bus `2 interruptions` (`irq0Notify()` et `irq1Notify()`) qui correspondent à 2 événements. En résumé, il faut :

- Un événement `rwToSlaveEv` (le maître effectue un accès en lecture/écriture),
- Un événement `ackToMasterEv` (l'esclave envoie la donnée vers le maître pour une lecture ou s'acquitter pour d'une écriture),
- Deux événements pour les interruptions `irq0`, `irq1`,
- Des champs pour stocker la donnée, l'adresse et le type d'accès,
- Un mutex noté `mutex` qui permet de contraindre un seul accès au bus à la fois.

### Travail demandé

- 1) Ecrire la communication primitive (`tlm_bus.h` et `tlm_bus.cpp`) qui hérite de `sc_prim_channel` et des deux interfaces `tlm_master_bus_if` et `tlm_slave_bus_if`. Le fichier `tlm_bus.h` est à compléter.

## 3.4 Test

Pour tester le bus, nous allons écrire le maître (Master) et un module de test (Slave) comme le montre la Figure 6.

Tout d'abord, créer un projet « `lab3_primitive_channel` » à partir du modèle de projet sur GitHub :

```
git clone https://github.com/fmuller-pns/systemc-vscode-project-template.git
```

### Travail demandé

- 1) Ecrire le maître (`master_module.h` à compléter) qui comprend 3 processus :
  - Un processus qui effectue des lectures/écritures,
  - Un processus qui réagit sur l'interruption `irq0` et affiche un message,
  - Un processus qui réagit sur l'interruption `irq1` et affiche un message.

- 2) Ecrire l'esclave (`slave_module.h` à compléter) qui modélise une mémoire. Cet esclave comprend 2 processus :
- Un processus qui réagit aux lectures/écritures.
  - Un processus qui envoie des interruptions sur les lignes `irq0` et `irq1`.

## 4 - Transactor (Channel)

### 4.1 Présentation

Nous voulons utiliser la MiniUart dont le bus de communication est de niveau cycle à partir d'un bus de niveau TLM (Transaction Level Modeling), « `tlm_bus` » développé dans le Lab3. Ceci est possible si une transformation est réalisée pour passer du niveau TLM au niveau cycle et vice-versa. Ce module s'appelle un « Transactor ».

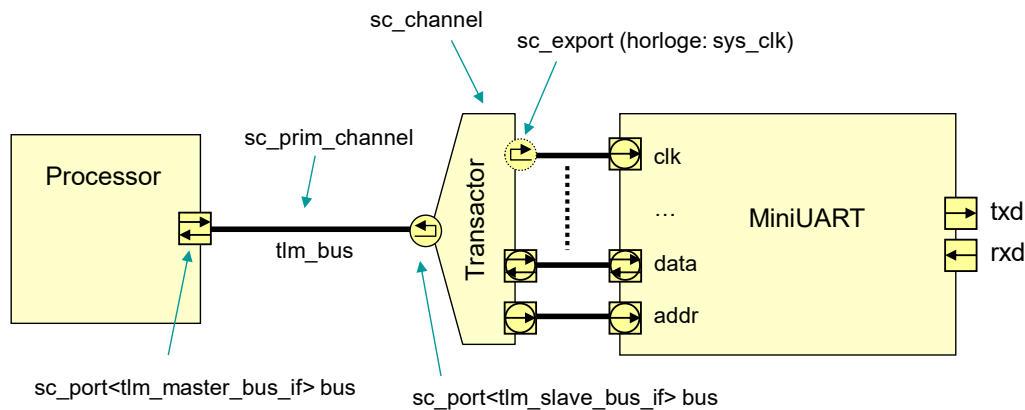


Figure 7 : Architecture.

Un transactor est un « channel » (classe `sc_channel`) qui est juste une redéfinition de la classe `sc_module`. Ainsi, les caractéristiques d'un « channel » sont les mêmes qu'un « module »: déclaration des ports d'entrées/sorties, communications hiérarchiques, sous modules, processus ...

### 4.2 Conception du Transactor

Nous rappelons que l'objectif du Channel « Transactor » à concevoir est de transformer ou de traduire le passage d'une action (lecture, écriture, interruption) au niveau TLM vers le niveau cycle et vice-versa.

#### 4.2.1 Introduction

##### 4.2.1.a Les entrées/sorties

Le channel « Transactor » a un port composé de deux ensembles :

- Le premier ensemble d'entrées/sorties qui sont connectés au bus niveau cycle (RTL : Register Transfert Level).  
Attention : On remarque que la sortie horloge `sys_clk` est un port de type « `sc_export` ».
- Le second ensemble est un port appelé `bus` de type « `tlm_slave_bus_if` ».

##### 4.2.1.b Les processus

Identifions les transformations pour déterminer le nombre de processus à écrire :

- Le bus de niveau cycle gère 2 interruptions `irq0` et `irq1` de type « signal ». Il suffit de créer un processus `isr0()` et `isr1()` (thread ou method ?) pour chaque interruption déclenchable sur fronts montants.

- Du côté du bus TLM, le maître (processeur) peut envoyer un ordre d'écriture ou de lecture. La traduction d'un cycle de lecture/écriture a déjà été présentée dans le Lab2 MiniUart. Un processus (thread ou method ?) en attente sur l'événement fourni par la méthode *rwEvent()* semble être une solution.

#### 4.2.2 Travail demandé

Tout d'abord, créer un projet « lab2\_minuart » à partir du modèle de projet sur GitHub :

- Dupliquer le lab « lab2\_minuart » en le nommant « lab4\_transactor »
- Copier les fichiers utiles (tlm\_\*.\*) du lab « lab3\_primitive\_channel » dans le nouveau lab « lab4\_transactor ».
- Compléter le fichier fourni « transactor.h ».
- Ecrire le fichier « transactor.cpp ».

#### 4.3 Test du Transactor

La figure ci-dessous présente le principe pour tester le Transactor vu dans le Lab2 MiniUart. En effet, ce test a déjà été partiellement écrit lors du Testbench de la MiniUart.

Nous allons écrire un module « transactor\_bench » qui englobe le processeur, le transactor et la MiniUART. Nous appellerons le module « transactor\_bench » à partir du fichier *test\_transactor.cpp* fourni.

 


Figure 8 : Principe de test du Transactor.

- Compléter le fichier fourni « transactor\_bench.h ».
- Ecrire la fonction *trace()* dans un nouveau fichier « test\_transactor.cpp ».
- Copier le fichier fourni « test\_transactor.cpp »
- Compléter le fichier « main.cpp » en ajoutant une constante `#define TEST_TRANSACTOR 4` ainsi que l'appel à la fonction *test\_transactor()* dans le *sc\_main()*.
- Tester le transactor